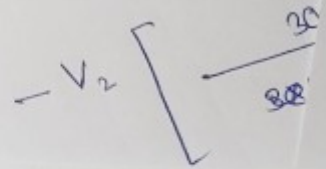


anda


(10)



KCL @ 2:

(2)

Q1(a).

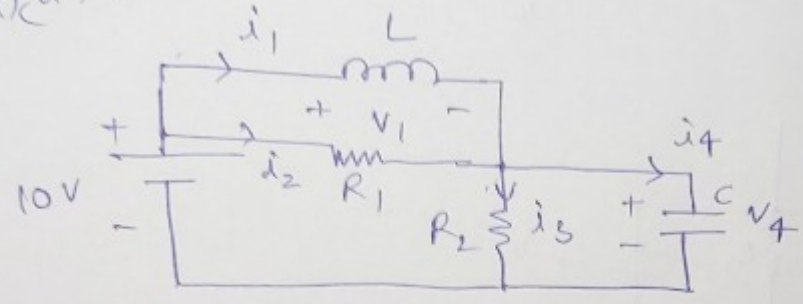

$$R_2 = 1\Omega$$


$$L = 1H$$

$$C = 0.5F$$

$$R_1 = 2\Omega$$

$$i_{R1}(0^-) = 2A$$

$$V_4(0^-) = 4V$$

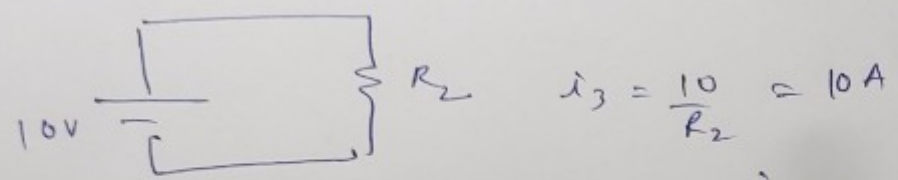

$$i_3 = \frac{10}{R_2} = 10A$$

Soloni Dabgar  
100446 511

$$i_4 = 0$$

$$i_2 = 0$$


$$V_1 = 0$$

$$V_4 = 10V$$

$$t = 0^+ : i_1(0^+) = i_1(0^-) = 2A$$

$$V_4(0^+) = V_4(0^-) = 4V$$

(10)

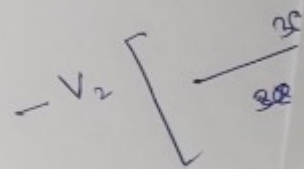


KCL @ 2:-

(1)

Q1)  $t < 0$  :-

b)


$v(\infty) = ?$

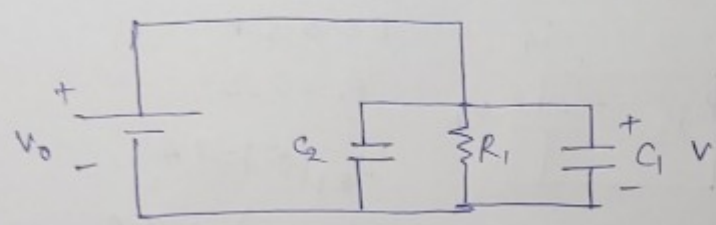

$$v(t) = v(\infty) + (v(0^-) - v(\infty))e^{-t/\tau}$$

$v(0^-) :-$


Saloni Dabgar  
190746  
D11

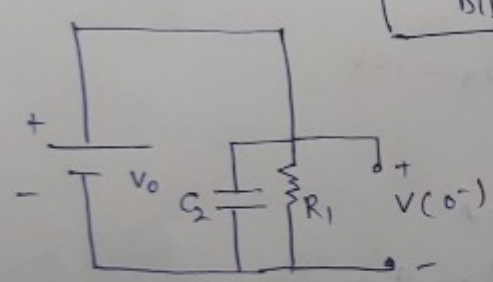

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$R_{eq} = R_1$$

$$v(0^-) = V_0$$

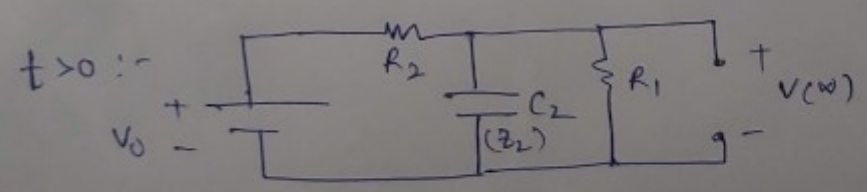

$$v(\infty) = V_0 \left( \frac{Z_2 \parallel R_1}{(Z_2 \parallel R_1) + R_2} \right)$$

$$= V_0 \left( \frac{\frac{R_1}{j\omega C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_2}} \right) = V_0 \left[ \frac{\frac{R_1}{j\omega C_2}}{\frac{R_1}{j\omega C_2} + R_1 R_2 + \frac{R_2}{j\omega C_2}} \right]$$

02)

$$R_L = 15\Omega \Rightarrow$$

$$i_L = \sqrt{\frac{3.75}{15}} = 0.5A$$

$$i_L = \frac{V_t}{R_t + R_L} = 0.5$$

$$R_L = 45\Omega \Rightarrow i_L = \sqrt{\frac{1.8}{45}} = 0.2A$$


$$\Rightarrow i_L = \frac{V_t}{R_t + R_L}$$

Saloni Dabgar  
190746  
D11

$$\Rightarrow \frac{V_t}{R_t + 45} = 0.2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_t = 10V \\ R_t = 5\Omega \end{cases}$$

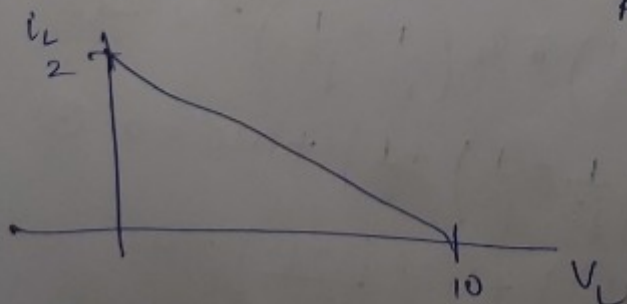
$$V_L = V_t - R_t i_L \Rightarrow i_L = \frac{V_t - V_L}{R_t}$$



$$\text{Max Power} \Rightarrow R_L = R_t = 5\Omega$$


$$V_L = 5V$$

$$i_L = \frac{V_L}{2R_t} = 1A$$

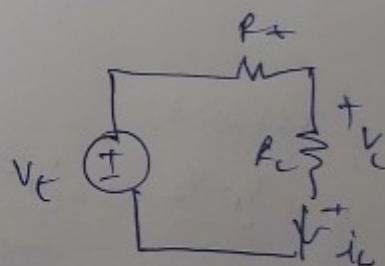



Q3)

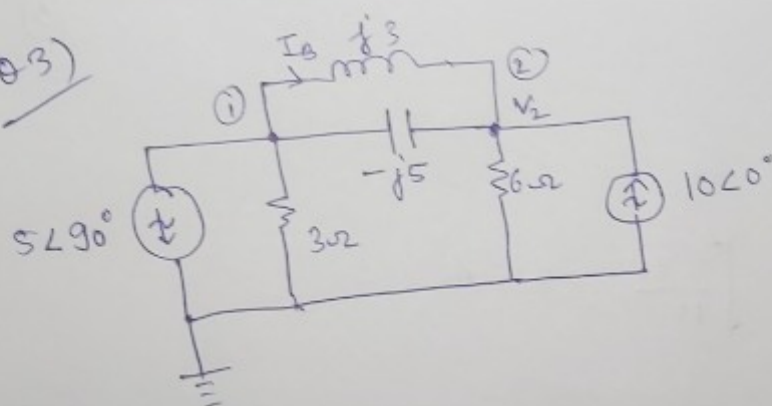

⇒ KCL @ 1:-

$$\Rightarrow -5\angle 90^\circ - \frac{V_1}{3} + \frac{V_2 - V_1}{-j5} - \frac{V_2 - V_1}{j3} = 0 \quad (1)$$

Saloni Dabgar  
190746  
Dil

KCL @ 2:-

$$\Rightarrow \frac{V_1 - V_2}{j3} + \frac{V_1 - V_2}{-j5} - \frac{V_2}{6} + 10\angle 0^\circ = 0 \quad (2)$$

$$\Rightarrow -5\angle 90^\circ - \frac{V_1}{3} + \frac{V_1}{j5} + \frac{V_1}{j3} - \frac{V_2}{j5} - \frac{V_2}{j3} = 0$$

$$\Rightarrow -5\angle 90^\circ + V_1 \left( \frac{1}{j5} + \frac{1}{j3} - \frac{1}{3} \right) + V_2 \left( \frac{1}{j5} + \frac{1}{j3} \right) = 0 \quad (1)$$

$$\Rightarrow V_1 \left( \frac{1}{j3} - \frac{1}{j5} \right) + V_2 \left( \frac{1}{j3} - \frac{1}{j5} + \frac{1}{6} \right) + 10\angle 0^\circ = 0 \quad (2)$$

$$\Rightarrow -5\angle 90^\circ + V_1 \left( \frac{9j + 15j + 15}{45} \right) + V_2 \left( \frac{j3 + j5}{15} \right) = 0$$

$$\Rightarrow -45 \times 5\angle 90^\circ - V_1 (15 + j24) + V_2 (24j) = 0$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{-45 \times 5\angle 90^\circ + V_2 (24j)}{15 + j24}$$

Q6) 
$$\frac{-225j + 24V_2j}{15+j24} \left( \frac{2j}{-15} \right) + 10 \angle 0^\circ = 0 \quad (5)$$

$$-V_2 \left[ \frac{30j - 18j - 15}{9 \times 5 \times 6} \right] + 10 \angle 0^\circ = 0$$

Q7) 
$$\Rightarrow \frac{+225j - 24V_2j}{15+j24} \left( \frac{2j}{15} \right) + V_2 \left( \frac{12j-15}{15 \times 6} \right) + 10 \angle 0^\circ = 0$$

Saloni Dabgar  
190742  
DI

$$\Rightarrow 2 \left( \frac{2}{15} \right) \left( \frac{24V_2 - 225}{15+j24} \right) + V_2 \left( \frac{4j-5}{30} \right) + 10 \angle 0^\circ = 0$$

$$\Rightarrow V_2 \left[ \frac{48}{225+j360} + \frac{4j-5}{30} \right] - \frac{30}{15+j24} + 10 \angle 0^\circ = 0$$

10 cos...

$$\frac{48}{15} \left( \frac{1}{15+j24} \right) \left( \frac{15-j24}{15-j24} \right) = \frac{16}{117} (15-j24)$$



$$= \frac{48(15-j24)}{15(225+(-24 \times 24))} - 15 \times \frac{354}{117}$$

$$\Rightarrow V_2 \left[ \frac{16(j24-15)}{15 \times 117} + \frac{4j-5}{30} \right] + \frac{30(15-j24)}{354 \times 117} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_2}{117} \left[ \frac{16(j24-15)}{15 \times 2} + \frac{117(4j-5)}{30 \times 10} \right] + \frac{10(15-j24)}{117} = 0$$

Q7)



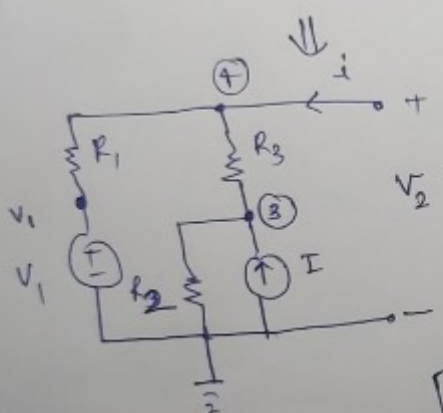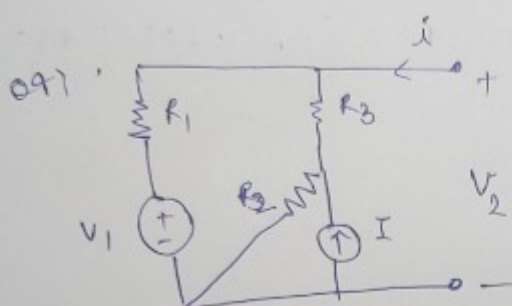

$$V_{oc} = V_2 = ?$$

$$V_4 = V_2 \quad \text{--- (1)}$$

KCL @ 3 :-

$$\Rightarrow I + \frac{V_2 - V_3}{R_3} - \frac{V_3}{R_2} = 0 \quad \text{--- (2)}$$

Saloni  
DU 190496

KCL @ 4 :-

$$\Rightarrow \frac{V_1 - V_2}{R_1} + i + \frac{V_3 - V_2}{R_3} = 0 \quad \text{--- (3)}$$

$$\Rightarrow I + \frac{V_2}{R_3} - \frac{V_3}{R_2} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = 0 \quad \times \frac{1}{R_3}$$

$$\Rightarrow i + \frac{V_1}{R_1} - V_2 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{V_3}{R_3} = 0 \quad \times \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

--- (a)

$$\Rightarrow \frac{I}{R_3} + \frac{V_2}{R_3^2} - \frac{V_3}{R_3} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = 0$$

$$\Rightarrow i \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{V_1}{R_1} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - \frac{V_2}{R_3} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{V_3}{R_3} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = 0 \quad \text{--- (b)}$$

$$\frac{I}{R_3} + i \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{V_1}{R_1} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - V_2 \left[ \frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_1 R_3} + \frac{1}{R_3^2} + \frac{1}{R_3 R_2} \right] = 0$$

(10)

(6)


$$\Rightarrow \frac{V_2}{150} \left[ 160(j24 - 15) + 39 \times 15(4j - 5) \right] + 10(15 - j24) = 0$$

$Z_4 \parallel R_2$






87)

10

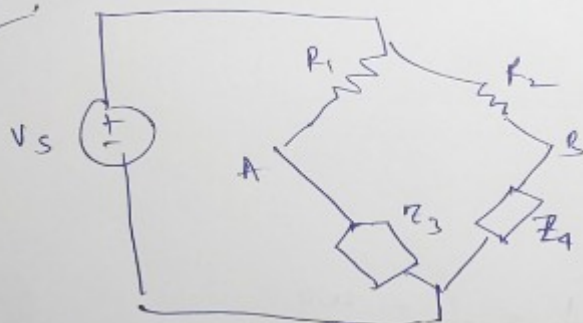

$$\Rightarrow V_A - V_B = V_{OC} = V_S \left( \frac{Z_3}{R_1 + Z_3} - \frac{Z_4}{R_2 + Z_4} \right)$$

$R_{Th} :-$

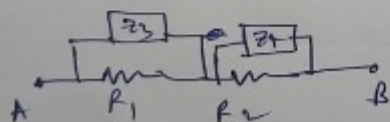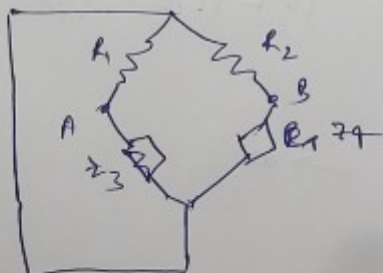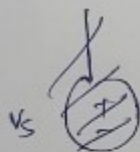

$$\Rightarrow R_{AB} = R_{Th} = Z_3 \parallel R_1 + Z_4 \parallel R_2$$

$$V = I R_{Th} \rightarrow Z$$



for max  $V$ :

all.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega C} - \frac{j\omega L}{1}$$
$$= \frac{1}{R} + \frac{1 - j\omega^2 LC}{j\omega L}$$

$$\text{Max } V \Rightarrow j\omega L \parallel \frac{j}{\omega C} \rightarrow \infty$$

$$\frac{\omega L}{\omega C} \rightarrow \infty$$
$$j\omega L - \frac{j}{\omega C}$$

$$\Rightarrow 2500 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega$$

$$\Rightarrow Z_{eq} = R \parallel j\omega L \parallel -j\omega C$$

$$\Rightarrow i R Z_{eq} = 40 \text{ @ } \omega = 2500$$

$$\Rightarrow (0.4 + \cos \omega t) R = 80$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.4}{\sqrt{2}}\right) R = 80$$

$$\Rightarrow R = 200\sqrt{2}$$

Q6

for max V:

Res.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega C} - \frac{\omega C}{1}$$

$$= \frac{1}{R} + \frac{1 - j\omega^2 LC}{j\omega L}$$

max V  $\Rightarrow j\omega L \parallel \frac{j}{\omega C} \rightarrow \infty$

$$\frac{\omega L}{\omega C} \rightarrow \infty$$

$$j\omega L - \frac{j}{\omega C}$$

Saloni  
1982445 D11

$$\Rightarrow 2500 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega$$

$$\Rightarrow Z_{eq} = R \parallel j\omega L \parallel -j/\omega C$$

$$\Rightarrow i R Z_{eq} = 40 \text{ @ } \omega = 2500$$


$$\Rightarrow (0.4 + \cos \omega t) R = 80$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.4}{\sqrt{2}}\right) R = 80$$

$$\Rightarrow R = 200\sqrt{2}$$





87)

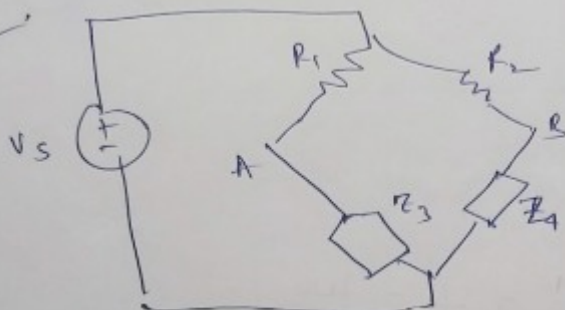


$$\Rightarrow V_A - V_B = V_{OC} = V_S \left( \frac{Z_3}{R_1 + Z_3} - \frac{Z_4}{R_2 + Z_4} \right)$$

$R_{Th} :=$

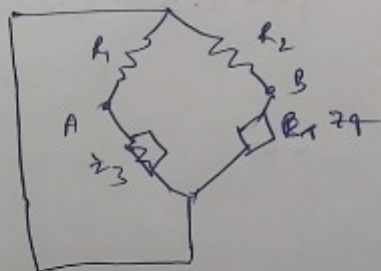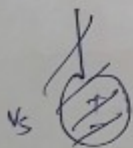

Salon  
198746 D11

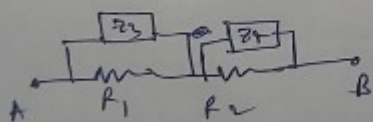

$$\Rightarrow R_{AB} = R_{Th} = Z_3 \parallel R_1 + Z_4 \parallel R_2$$

$$V = I R_{Th} \Rightarrow Z.$$

(8)

4) cond.

$$\Rightarrow \frac{\frac{I}{R_3} + j \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{V}{R_1} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)}{\left( \frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_1 R_3} + \frac{1}{R_3 R_2} \right)} = V_2$$



$$R_{Th} = R_1 || (R_2 + R_3)$$

Soln  
190705 Q11



(9)

Q8)

$$H(\omega) = \frac{2 (10^4 + j\omega)}{(j\omega)^2 \left(1 + \frac{j\omega}{1000}\right)}$$

$$= \frac{2 \times 10^4 \left(1 + j\left(\frac{\omega}{10^4}\right)\right)}{\left(\frac{j\omega}{1}\right)^2 \left(1 + j\left(\frac{\omega}{10^3}\right)\right)}$$

